Instalace jednotky centrálního zamykaní na DO do vozu NISSAN Almera N15
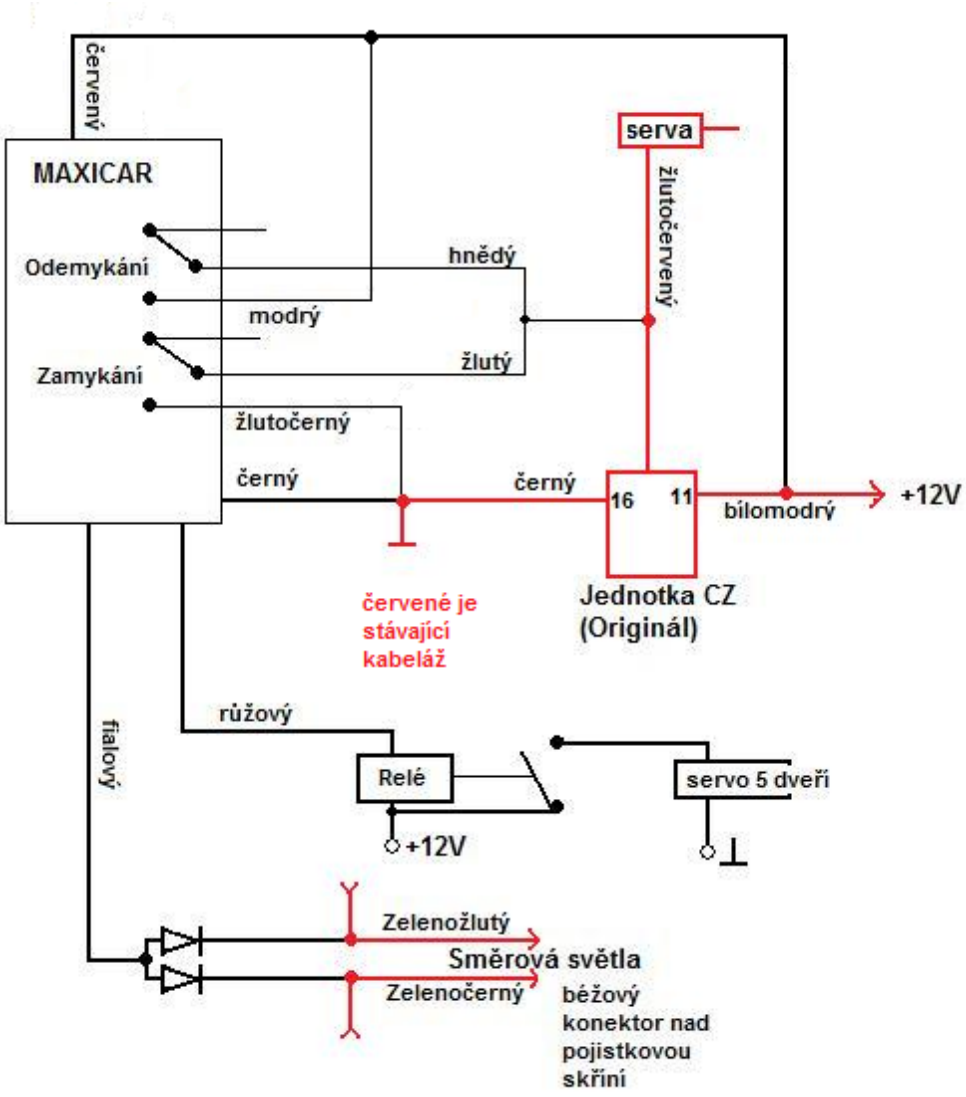
1. výcházím z faktu,že ve voze mám originál centrál bez DO
2. centrální jednotku MAXICAR 286-3409 jsem koupil v eshopu www.levnealarmy.cz Je to Ostravská firma a jsou rychlí,mají dobrou podporu,zázemí a výběr zboží.
3. Průzkum vozu před instalací : sundal jsem plastový kryt pod volantem.Drží jen na tři šrouby,takže to šlo v pohodě.Tím se mi v prostoru pod zapalovací skříňkou udělal fajn přístup ke kabelům,pojistkové skříni a jednotce CZ.Tato se nachází v místech zhruba právě pod zapalovací skříňkou a asi v úrovni rádia.Mám tam celkem tři krabičky.Jedna je CZ (je bílá a největší),pak je tam imobilizér a ještě jedna,ale ta nevím co je,v polském manuálu píšou-pozostawienia włączonych świateł (takže asi něco ze světlama :))
4. Teď to všechno vidím a je čas najít ty správné kabely.Jako první nacházím kabely,které ovládájí serva ve dveřích.Chvilku jsem si lámal hlavu jak to udělat pomocí jednoho kabelu a vymyslel jsem následující řešení...
5. V jednotce CZ s DO jsou dvě přepínací relé.Jedno relé spíná při zamykání a druhé relé spína při odemykání,toho jsem využil a zapojil to tak jak je uvedeno v mém schématu.
6. zapojení směrových světel jsem udělal také jinak,než doporučil výrobce.U béžového konektoru za pojistkovou skříní bylo tak málo místa k hraní si s kabely,že jsem se na to vykašlal a protože jsem celou jednotku umístil do spodní části středového panelu,kde je spousta místa,tak jsem se na kabely směrových světel napojil přímo u spínače výstražných světel.Tam je dost místa k práci a jednoduchý přístup … tlačítka jdou lehce vyloupnout směrem k sobě a není potřeba ani sundávat celý středový panel,respektive ten čelní plast … což stejně jsou jen dva šroubky nad popelníkem a zbytek se vyloupne.Nezapomeňte na diody,jinak vám přestanou fungovat blinkry.
7. Na zapojení serva zadních dveří jsem se zatím vykašlal,ale v zapojení bych žádný problém neviděl a bude to fungovat tak,jak jsem to nakreslil na schématku.
8. Přeji mnoho zdaru a snad tento návod někomu pomůže.
9. Schéma zapojení :